

ARQ1 _ Aula_05

Tema: Introdução à linguagem Verilog e simulação em Logisim

Preparação

Vídeos recomendados

<https://www.youtube.com/watch?v=TdDCWG2inoY>

<https://www.youtube.com/watch?v=WExVhr583vA>


<https://www.youtube.com/watch?v=ZgAtsWlyd5I>

Atividade: Projeto de circuitos combinatórios


Universalidade das portas NAND e NOR

As portas NAND e NOR podem ser usadas para substituir outras funções lógicas básicas por composições equivalentes, como mostrado a seguir.


Porta NÃO (NOT)

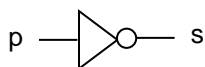


Porta NÃO (NOT)

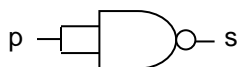


Porta NÃO (NOT)

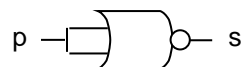


Porta AND

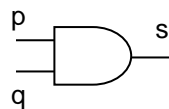


Porta AND

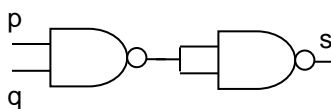


Porta AND

 


Porta OR

 

Porta OR

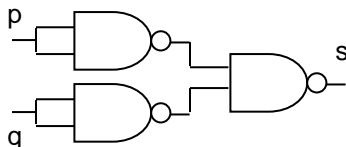

Porta OR

 

Para os exercícios a seguir, considerar o exemplo abaixo em Verilog.

```
// -----
// Exemplo_0501 - GATES
// Nome: xxx yyy zzz
// Matricula: 999999
// -----

// -----
// f5_gate
// m a b s
// 0 0 0 0
// 1 0 1 1 <- a'.b
// 2 1 0 0
// 3 1 1 0
//
// -----
module f5 ( output s,
            input a,
            input b );
// definir dado local
wire not_a;
// descrever por portas
not NOT1 ( not_a, a );
and AND1 ( s, not_a, b );
endmodule // f5

// -----
// f5_gate
// m a b s
// 0 0 0 0
// 1 0 1 1 <- a'.b
// 2 1 0 0
// 3 1 1 0
//
// -----
module f5b ( output s,
            input a,
            input b );
// descrever por expressao
assign s = ~a & b;
endmodule // f5b
```

```

module test_f5;
// ----- definir dados
    reg x;
    reg y;
    wire a, b;

    f5a moduloA ( a, x, y );
    f5b moduloB ( b, x, y );

// ----- parte principal

    initial
    begin : main
        $display("Exemplo_0501 - xxx yyy zzz - 999999");
        $display("Test module");
        $display(" x y a b");

        // projetar testes do modulo
        $monitor("%4b %4b %4b %4b", x, y, a, b);
        x = 1'b0; y = 1'b0;
#1    x = 1'b0; y = 1'b1;
#1    x = 1'b1; y = 1'b0;
#1    x = 1'b1; y = 1'b1;

    end

endmodule // test_f5

```

Exercícios:

Orientação geral:

Apresentar soluções em formato texto (.v).

Programas em Verilog deverão ser entregues em formato (.v) com previsão de testes.

Exemplos em Verilog fornecidos anteriormente servirão como ponto de partida.

Os arquivos para simulação em Logisim (.circ) deverão ser identificados internamente e entregues, acompanhados (ou não) de figuras equivalentes exportadas pela ferramenta.

- 01.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nor** um módulo equivalente à disjunção ($a \mid b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0502.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular o módulo no Logisim e
apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.
- 02.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nand** um módulo equivalente à conjunção ($a \& b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0503.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular o módulo no Logisim e
apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.
- 03.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nor** módulo equivalente à conjunção ($a \& b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0504.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular o módulo no Logisim e
apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.
- 04.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nand** módulo equivalente à disjunção ($a \mid b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0505.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular os módulos no Logisim e
apresentar *layout* dos circuitos e subcircuitos.

- 05.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nor** um módulo equivalente à disjunção exclusiva ($a \oplus b = a \text{ xor } b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0506.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular o módulo no Logisim e
apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.
- 06.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nand** um módulo equivalente à negação da disjunção exclusiva ($\neg(a \oplus b) = a \text{ xnor } b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0507.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular o módulo no Logisim e
apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.

Extras

- 07.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nor** um módulo equivalente à expressão ($a \mid \neg b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0508.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular o módulo no Logisim e
apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.
- 08.) Projetar e descrever em Verilog, usando apenas portas nativas **nand** um módulo equivalente à expressão ($\neg a \mid \neg b$).
O nome do arquivo deverá ser Exemplo_0509.v,
e poderá seguir o modelo descrito anteriormente.
Incluir previsão de testes.
Simular o módulo no Logisim e
apresentar *layout* do circuito e subcircuitos.